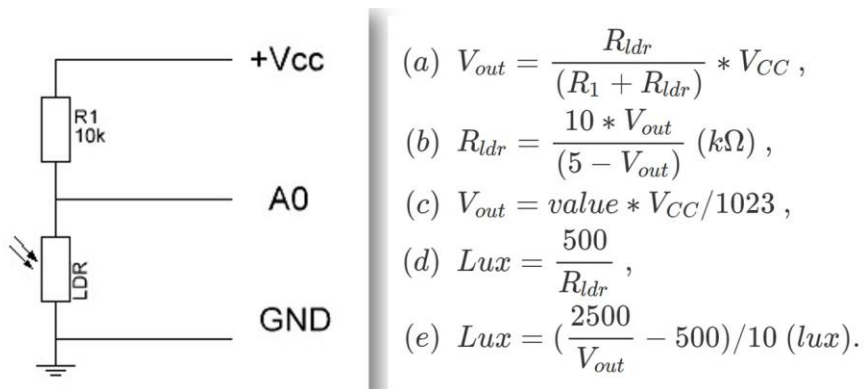


ID: _____

이름: _____

2018.04.04



[1] $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $V_{cc} = 5\text{ V}$ 일 때 식(a)로부터 식 (b)를 유도하시오.

[2] 식 (b)를 식 (d)에 넣어서 식 (e)를 유도하시오.